



Figura 35-1 Otto configurazioni di un ciclo di oscillazione di un circuito LC senza resistenza. I grafici sotto ogni figura indicano l'energia localizzata nel campo elettrico e in quello magnetico. Le frecce verticali sull'asse dell'induttanza indicano la corrente.